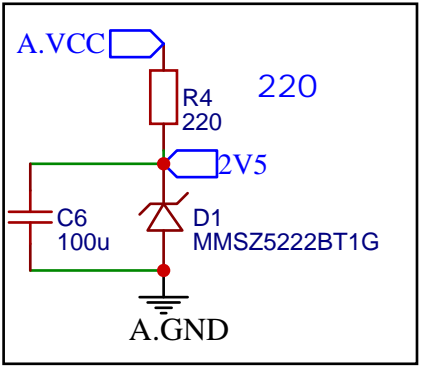


此方案生成的偏置电压反而不如两个100k电阻的精确



第一级可用山寨LM358，第二级可用原装LM358  
第一级用原装LM358将导致破音，可见LM358有多垃圾，单电源5倍放大都做不到。

